

## 1 Circuits RC

Càrrega:

$$q(t) = VC \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_C}}\right),$$

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{R} e^{-\frac{t}{\tau_C}}$$

Descàrrega:

$$q(t) = VC e^{-\frac{t}{\tau_C}},$$

$$I(t) = -\frac{V}{R} e^{-\frac{t}{\tau_C}}$$

$$\tau_C = RC$$

### 1.1 Condensadors

Capacitat  $\varepsilon \varepsilon_0 A/d$

Càrrega  $q = CV$

Energia electroestàtica:

$$W = E = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

## 2 Circuits RL

Càrrega:

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{R_{\text{est}}} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_L}}\right)$$

Descàrrega:

$$I(t) = \frac{V}{R_{\text{est}}} e^{-\frac{t}{\tau_L}}$$

$$\tau_L = \frac{L}{R}, R_{\text{est}} = R + r$$

### 2.1 Solenoides

Energia  $U = \frac{1}{2} LI^2$

Flux:  $\Phi = NBS = \frac{\mu_0 N^2 SI}{l}$

Coefficient d'autoinducció:

$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 S}{l}$$

$$\varepsilon_L = -\frac{d\Phi}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$

## 3 Corrent alterna

f.e.m. alterna:

$$V(t) = V_0 \cos(\omega t + \varphi),$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega},$$

$$I(t) = \frac{V(t)}{R} = \frac{V_0}{R} \cos(\omega t + \varphi) = I_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

Flux:

$$\Phi = BSN \cos(\omega t + \theta), B$$

camp magnètic

Llei Faraday:

$$\varepsilon(t) = V_0 \sin(\omega t + \theta_0)$$

$$\text{Voltatge eficaç: } V_{\text{ef}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}$$

$$\text{Intensitat eficaç: } I_{\text{ef}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

### 3.1 Circuit amb condensador

Voltatge:

$$V(t) = V_0 \cos(\omega t)$$

Intensitat:

$$I(t) = -V_0 \omega C \sin(\omega t) = -I_0 \sin(\omega t)$$

$$= I_0 \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) \text{ (desfase de } -\frac{\pi}{2})$$

$$V(t) = V_0 e^{i\omega t},$$

$$\Rightarrow I(t) = V_0 i \omega C e^{i\omega t}$$

Llei d'Ohm: ( $V = IR_C$ ),

$$R_C = \frac{1}{i\omega C}, [C] = F$$

Reactància capacitiva:

$$X_C = |R_C| = \frac{1}{\omega C},$$

$$R_C = \frac{X_C}{i} = -iX_C$$

### 3.2 Circuit amb inducció

Voltatge:

$$V(t) = V_0 \cos(\omega t)$$

Autoinducció a la bobina:

$$\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$$

Segona llei Kirchhoff:

$$V(t) + \varepsilon_L = 0 \Rightarrow I(t) =$$

$$\frac{V_0}{L\omega} \sin(\omega t) = I_0 \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$\text{(desfase de } \frac{\pi}{2})$$

$$V(t) = V_0 e^{i\omega t},$$

$$\Rightarrow I = \frac{V_0}{i\omega L} e^{i\omega t}$$

Llei d'Ohm:  $V = IR_L$ ,

$$R_L = i\omega L, [L] = H$$

Reactància inductiva:

$$X_L = |R_L| = \omega L,$$

$$R_L = iX_L$$

## 4 Impedància.

Llei d'Ohm

Llei d'Ohm:  $V = IZ$

Impedància:  $\bar{Z} = R +$

$$iX \begin{cases} \text{Resistència: } R \\ \text{Condensador: } -iX_C \\ \text{Inducció: } iX_L \end{cases}$$

### 4.1 Circuit LCR

Angle de fase:  $\text{tg}(\varphi) =$

$$\frac{X_L - X_C}{R}, ({}^{\circ}I^{\circ} + \varphi = {}^{\circ}V^{\circ})$$

Corrent màxim:  $I_0 = \frac{\varepsilon_0}{Z}$

Freqüència:  $f = \frac{\omega}{2\pi}$

Ressonància:

$$Z = \text{Re}[Z] \Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{LC}$$

## 5 Potència

Potència instantània:

$$P(t) = V(t)I(t) =$$

$$V_0 I_0 \cos(\omega t) \cos(\omega t - \varphi)$$

Potència mitja:

$$\frac{V_0 I_0}{2 \cos(\varphi)} = V_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \cos(\varphi)$$

### 5.1 Potència en una resistència

No desfase:  $\varphi = 0, V(t) =$

$$V_0 \cos(\omega t), I(t) = I_0 \cos(\omega t)$$

Potència instantània:

$$P(t) =$$

$$V_0 \cos(\omega t) I_0 \cos(\omega t) =$$

$$\frac{V_0^2}{R} \cos^2(\omega t)$$

Potència mitja:  $P = \frac{V_0^2}{2R}$

Valors eficaços:  $V_{\text{ef}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}},$

$$I_{\text{ef}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

Potència dissipada:

$$P = \frac{V_{\text{ef}}^2}{R} = R I_{\text{ef}}^2$$

### 5.2 Potència en un condensador

Desfase:  $\varphi = -\frac{\pi}{2}, V(t) =$

$$V_0 \cos(\omega t), I(t) =$$

$$I_0 \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) = -I_0 \sin(\omega t)$$

Potència instantània:

$$P(t) =$$

$$-\frac{V_0^2}{X_C} \sin(\omega t) \cos(\omega t) =$$

$$-\frac{V_0^2}{2X_C} \sin(2\omega t)$$

Potència mitja: 0

### 5.3 Potència en una inducció

Desfase:  $\varphi = \frac{\pi}{2}, V(t) =$

$$V_0 \cos(\omega t), I(t) =$$

$$I_0 \cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) = I_0 \sin(\omega t)$$

Potència instantània:

$$P(t) =$$

$$\frac{V_0^2}{X_L} \sin(\omega t) \cos(\omega t) =$$

$$\frac{V_0^2}{2X_L} \sin(2\omega t)$$

Potència mitja: 0

### 5.4 Potència complexa

$$\bar{V} = V_0 e^{i\omega t}, \bar{I} =$$

$$I_0 e^{i(\omega t - \varphi)}, \bar{Z} = Z e^{i\varphi}$$

Potència complexa:

$$\bar{S} = \frac{\bar{V} \bar{I}^*}{2} =$$

$$\frac{V_0 e^{i\omega t} I_0 e^{-i(\omega t - \varphi)}}{2} = \frac{V_0 I_0}{2} e^{i\varphi} =$$

$$V_{\text{ef}} I_{\text{ef}} (\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$$

Potència activa [W]:

$$P = \text{Re}[\bar{S}] = V_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \cos(\varphi)$$

Potència reactiva [VA]:

$$Q = \text{Im}[\bar{S}] = V_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \sin(\varphi)$$

Potència aparent [VA]:

$$S = |\bar{S}| = V_{\text{ef}} I_{\text{ef}}$$

### 5.5 Factor de potència

Factor de potència:

$$\cos(\varphi) = \frac{P}{S}$$

Millora del f.d.p. en sèrie:

$$Z = R + iX, \text{ connectem}$$

$$X' = -X. (X > 0, \varphi >$$

$$0) \Rightarrow C = \frac{1}{\omega X}, (X <$$

$$0, \varphi < 0) \Rightarrow L = \frac{|X|}{\omega}$$

Millora del f.d.p. en paral·lel:

$$X' = -\frac{(R^2 + X^2)}{X} = -\frac{|Z|}{\sin(\varphi)}$$

## 6 Superposició de senyals. Amplada de banda

Senyal sinusoidal:

$$F(t) = A \sin(2\pi f_1 t + \varphi)$$

Espectre: Rang de

freqüències del senyal.

Freqüència n-èssima

$$\text{harmònica: } f_n = \frac{n\omega_0}{2\pi} = \frac{n}{T}$$

Pols: Un cicle.

Velocitat de transmissió

$$\text{màxima: } v_{\text{max}} = \frac{1}{T_{\text{bit}}} =$$

$$\frac{1}{2\tau} = \frac{f_b}{2}, T_{\text{bit}} = 2\tau$$